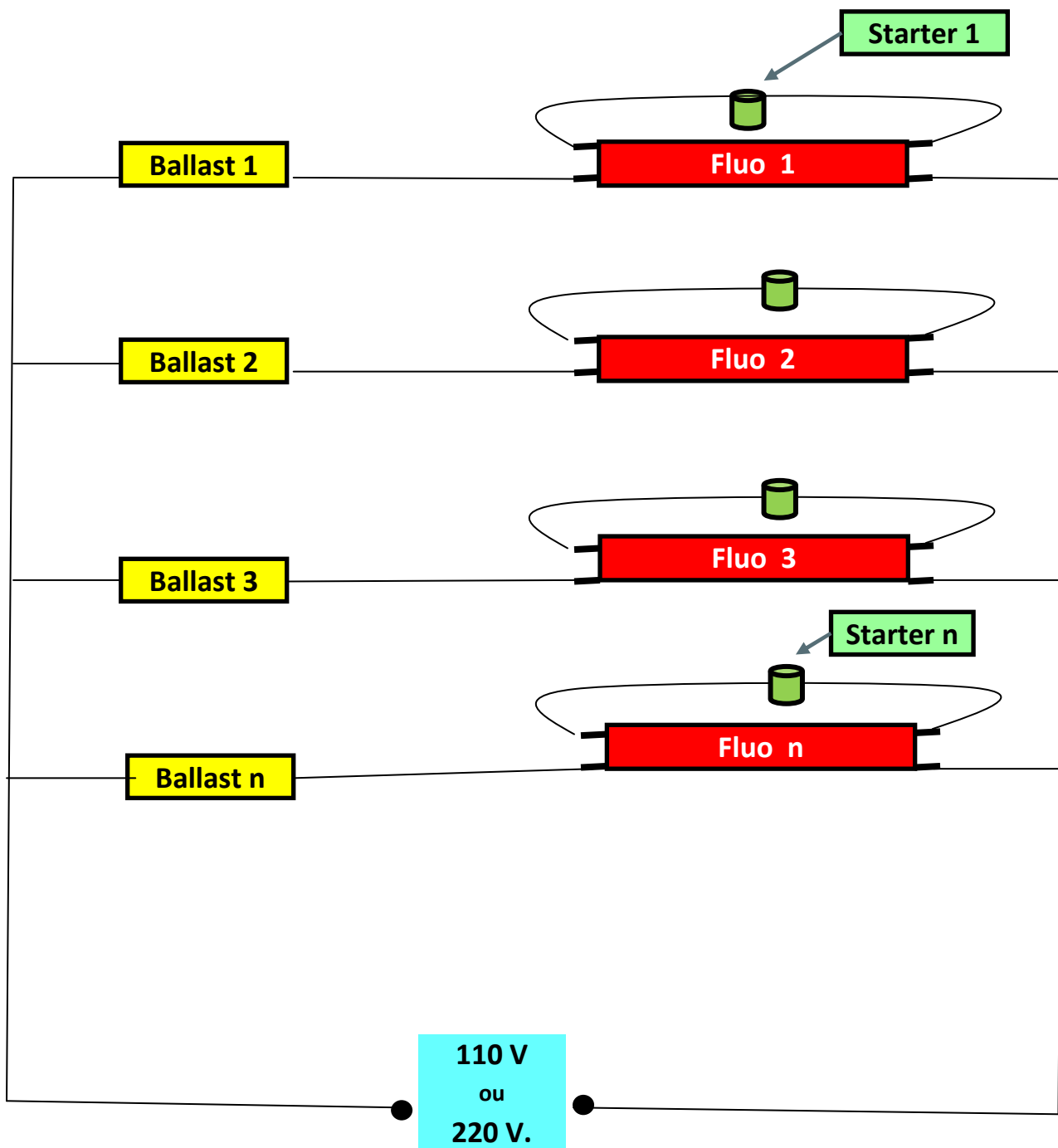


Principe de câblage des tubes fluorescents dans les jukes



Bien respecter la même puissance (Watts) entre le tube fluorescent, son starter et son ballast. Sinon risque de détérioration prématurée des éléments voire le non allumage du tube Fluo.